

Lab#1

Name: 張嵩禾

StudentID: B083040041

Subject: Test Pattern Generation

Date: 3/13

I. 實驗內容

目標：測試電路圖各輸入及輸出 stuck-at-fault(S1~S16)的情形，並依結果找出 Minimum Set。

Step 1：根據圖（一）建立邏輯閘，並將正確的輸出記錄在 out。

宣告一個陣列 flagger[16] 並初始為 0，定義 0000~1111 各輸入是否需 test。

宣告一個陣列 stk[16] 並初始為 0，定義為 0000~1111 各輸入的測試權重。


宣告變數 jumper 並初始為 0，定義為 stuck-at-fault(S1~S16)是否測試完成。

```
bool A0,A1,A2,A3,n1,n2,n3,y;  
int outA3sa1[16],outA3sa0[16],ou  
int out[16];
```

```
int flagger[16]={0};  
int stk[16]={0};
```

```
int jumper=0;
```

```
for(int aa=0;aa<16;aa++){  
    int a[4]={0};  
    num = aa;  
    i=0;  
    while (num > 0)  
    {  
        c = (num % n);  
        a[i] = c;  
        num = num / n;  
        i++;  
    }  
  
    A3=a[3];  
    A2=a[2];  
    A1=a[1];  
    A0=a[0];  
  
    n1=!(A2&&A3); //NAND A3 A2  
    n2=!(A1); //invert A1  
    n3=!(n2||A0); //invert or  
    y=!(n3&&n1);  
    out[aa]=y;  
}
```

 

▲圖（一）

Step 2：逐一測試 0000~1111 共 16 種輸入在各個輸入及輸出 stuck-at-0 或 stuck-at-1 的情形，並將答案記錄在 out*sa*的陣列中。以 A3 程式碼說明：

//A3

```
printf("\n");
for(int aa=0;aa<16;aa++){
    int a[4]={0};
    num = aa;
    i=0;
    while (num > 0)
    {
        c = (num % n);
        a[i] = c;
        num = num / n;
        i++;
    }
}
```

利用 for 迴圈測試
0000~1111 共 16 種輸入。

```
A3=1;
A2=a[2];
A1=a[1];
A0=a[0];
//printf("\n?%d%d%d%d\n\n",A3,A2,A1,A0);
n1=!(A2&&A3);//NAND A3 A2
n2=!(A1);//invert A1
n3=!(n2|A0);//invert or
y=!(n3&&n1);
outA3sa1[aa]=y;
}
```

將 A3 stuck-at-1，其餘不變，並將結果存在 outA3sa1。

```
for(int aa=0;aa<16;aa++){
    int a[4]={0};
    num = aa;
    i=0;
    while (num > 0)
    {
        c = (num % n);
        a[i] = c;
        num = num / n;
        i++;
    }
}
```

利用 for 迴圈測試
0000~1111 共 16 種輸入。

```
A3=0;
A2=a[2];
A1=a[1];
A0=a[0];
//printf("\n?%d%d%d%d\n\n",A3,A2,A1,A0);
n1=!(A2&&A3);//NAND A3 A2
n2=!(A1);//invert A1
n3=!(n2|A0);//invert or
y=!(n3&&n1);
outA3sa0[aa]=y;
}
```

將 A3 stuck-at-0，其餘不變，並將結果存在 outA3sa0。

其餘 A2、A1、A0、n1、n2、n3 及 Y 仿照相同方法，利用迴圈將 16 種不同組合輸入，並依序指定 stuck-at-1/stuck-at-0 將結果記錄在各個陣列中，將結果與 step1 計算出的正確輸出相比，若不相等則判定此輸入為可找出 stuck-at-fault 的 input pattern，並將 out*sa*中的輸出改為 1，相等時則為 0；依此方法便可完成 S1~S16 逐項對應的所有 pattern，並可完成表格。

其中，在測試輸出是否相等時，需同時判斷 flagger 的條件，若輸出不相等且 flagger 等於 1，即此輸入必須被選為 Minimum set，因此可跳過此次 stuck-at-fault 的測試 (jumper=1)，並將 out*sa*陣列清除為 0，代表已測試過；若輸出不相等但 flagger 等於 0，即代表此輸入仍為被選入 Minimum set，則必須計算此輸入的權重存在 stk 中，並將 out*sa*陣列修正為 0/1，1 代表當前輸入可為 test pattern。

以 A3 程式碼說明：

```
for(int x=0;x<16;x++)
    printf("%4d",x);
printf("\n");
for(int x=0;x<16;x++){
    if(outA3sa1[x]!=out[x]&&flagger[x]==1){
        jumper=1;
    }
}

if(jumper==1){
    for(int x=0;x<16;x++)
        outA3sa1[x]=0;
    jumper=0;
}
else{
    for(int x=0;x<16;x++)
        if(outA3sa1[x]!=out[x]&&flagger[x]==0){
            stk[x]++;
            outA3sa1[x]=1;
            printf("%4d",1);
        }
        else{
            outA3sa1[x]=0;
            printf("%4d",0);
        }
}
```

逐一測試是否答案不相等，並同時判斷是否已選入 Minimum set

若已選入 Minimum set 中即可略過當前測試目標，並將陣列清除為 0

若未選入 Minimum set 則需計算當前輸入的權重，將值記錄在 stk 中。此外將答案不相等、發生 stuck-at-fault 的地方紀錄為 1。

承接第一輪的結果，當 6 被選入為 Minimum set 中時(flagger=1)，S1、S6、S7、S10、S11、S14、S15 即完成測試(jumper=1)；後續如同第一輪，再繼續計算每一個輸入的測試權重，在此輪時可判斷 $0 = (0000)_2$ 時有最大的測試權重，因此將 0 選入為 solution 中。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
input:	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
sol: 0	4	2	0	3	4	2	0	3	4	2	1	3	1	1	4	1

承接第二輪的結果，當 0 被選入為 Minimum set 中時(flagger=1)，S5、S12、S13、S16 即完成測試(jumper=1)；後續如同先前，再繼續計算每一個輸入的測試權重，在此輪時可判斷 $14 = (1110)_2$ 時有最大的測試權重，因此將 14 選入為 solution 中。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

input: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3

sol: 14

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

input: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

sol: 3

```

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0

```

input: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sol: 10

承接第四輪的結果，當 10 被選入為 Minimum set 中時(flagger=1)，S3 即完成測試(jumper=1)，此時所有測試權重皆為 0，代表 Minimum set 已經全數找出。

```
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
input: 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
sol: 10
```

綜合各輪的結果，可找出 Minimum Set 為: {6、0、14、3、10}

III. 實驗心得

我覺得這次實驗滿有趣的，可以透過電子自動化設計來驗證電路的正確性，用 Greedy 演算法就可以找到不錯的 Minimum Set，在設計演算法時可以多多考慮，嘗試不同的方式來得到全部的解。